

ELECENG 2CJ4 Lab 5

Raeed Hassan
hassam41

L01
McMaster University
October 26, 2020

- a) Assuming that the op-amp is ideal, we can assume that $V_+ = V_-$ and determine these values:

$$\begin{aligned}
 V_+ &= V_f \frac{Z_3}{Z_2 + Z_3} \\
 V_- &= V_o \frac{R_3}{R_3 + R_4} \\
 V_+ &= V_- \\
 V_f \frac{Z_3}{Z_2 + Z_3} &= V_o \frac{R_3}{R_3 + R_4} \\
 V_f &= V_o \frac{R_3}{R_3 + R_4} \left(1 + \frac{Z_2}{Z_3}\right)
 \end{aligned}$$

KCL at node V_f :

$$0 = \frac{V_f - V_i}{Z_1} + \frac{V_f - V_o}{Z_4} + \frac{V_f}{Z_2 + Z_3}$$

We can combine these questions:

$$\begin{aligned}
 0 &= \frac{V_f - V_i}{Z_1} + \frac{V_f - V_o}{Z_4} + \frac{V_f}{Z_2 + Z_3} \\
 \frac{V_o - V_f}{Z_4} &= \frac{V_f - V_i}{Z_1} + \frac{V_f}{Z_2 + Z_3} \\
 \frac{V_o - V_f}{Z_4} &= \frac{(Z_2 + Z_3)(V_f - V_i) + Z_1 V_f}{Z_1(Z_2 + Z_3)} \\
 V_o - V_f &= Z_4 \frac{(Z_2 + Z_3)(V_f - V_i) + Z_1 V_f}{Z_1(Z_2 + Z_3)} \\
 &\vdots \\
 H(s) = \frac{V_o}{V_f} &= \frac{1 + \frac{R_4}{R_3}}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + s(R_1 C_1 + R_2 C_1 + R_1 C_2 (-\frac{R_4}{R_3})) + 1}
 \end{aligned}$$

The cutoff frequency f_c is equal to $f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}} = \frac{1}{2\pi \cdot 10k \cdot 10n} = 1591 \text{ Hz}$. The Q-factor Q is equal to $Q = \frac{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}{R_1 C_1 + R_2 C_1 + R_1 C_2 (-\frac{R_4}{R_3})} \approx 0.5$.